

数字世界精彩无限

数字逻辑设计

Digital Logic Design

秦阳

School of Computer Science

csyqin@hit.edu.cn

Unit 5 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates




- 多级门电路 (Multi-Level Circuits)
- 两级门电路的设计
- 多输出电路的设计
- Some Examples (半加器等)

Some Examples

Example 5

半加器 (Half adder)

功能：对两个1位二进制数执行相加运算

 


$$S_i = a_i \oplus b_i$$

$$C_i = a_i b_i$$

真值表

a_i	b_i	S_i	C_i
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


Example 5

Some Examples

利用单一逻辑门与非门实现半加器
 
$$\left\{ \begin{aligned} S_i &= \bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i = \bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i + a_i \bar{a}_i + b_i \bar{b}_i \\ &= a_i (\bar{a}_i + \bar{b}_i) + b_i (\bar{a}_i + \bar{b}_i) = a_i \overline{a_i b_i} + b_i \overline{a_i b_i} \\ &= \overline{a_i a_i b_i} \quad \overline{b_i a_i b_i} \\ C_i &= \overline{\overline{a_i b_i}} \end{aligned} \right.$$



Some Examples

Example 6

全加器 (Full adder)

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ \dots\dots\dots A \\ 1\ 1\ 1\ 0\ \dots\dots\dots B \\ +\ 1\ 1\ 0\ 0\ \dots\dots\dots C_{i-1} \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ \dots\dots\dots S_i \end{array}$$


$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 = 1011$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0 = 1110$$



Some Examples

Example 6

 

a_i	b_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i$$

$b_i c_{i-1}$	00	01	11	10
a_i				
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$C_i$$

$b_i c_{i-1}$	00	01	11	10
a_i				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S_i &= \bar{a}_i \bar{b}_i c_{i-1} + \bar{a}_i b_i \bar{c}_{i-1} + a_i \bar{b}_i \bar{c}_{i-1} + a_i b_i c_{i-1} \\
 &= (\bar{a}_i \bar{b}_i + a_i b_i) c_{i-1} + (\bar{a}_i b_i + a_i \bar{b}_i) \bar{c}_{i-1} \\
 &= (\overline{a_i b_i}) c_{i-1} + (a_i \oplus b_i) \bar{c}_{i-1} \\
 &= a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}
 \end{aligned}$$

$$C_i = (a_i \oplus b_i) c_{i-1} + a_i b_i$$





Some Examples

  
Example 6

♦ solution 1 :

$$\begin{cases} S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1} \\ C_i = (a_i \oplus b_i) c_{i-1} + a_i b_i \end{cases}$$



Some Examples

 

♦ **solution 2 :**

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = (a_i \oplus b_i) C_{i-1} + a_i b_i$$

$$\begin{cases} S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = (a_i \oplus b_i) C_{i-1} + a_i b_i \end{cases}$$



Some Examples

Example 6


全加器 (Full adder)

典型芯片

- **74LS82** : 2-bit adder
- **74LS283** : 4-bit adder

二进制数 $A_3 A_2 A_1 A_0$	余三码 $S_3 S_2 S_1 S_0$	二进制数 $A_3 A_2 A_1 A_0$	余三码 $S_3 S_2 S_1 S_0$
0 0 0 0	0 0 1 1	1 0 0 0	1 0 1 1
0 0 0 1	0 1 0 0	1 0 0 1	1 1 0 0
0 0 1 0	0 1 0 1	1 0 1 0	×
0 0 1 1	0 1 1 0	1 0 1 1	×
0 1 0 0	0 1 1 1	1 1 0 0	×
0 1 0 1	1 0 0 0	1 1 0 1	×
0 1 1 0	1 0 0 1	1 1 1 0	×
0 1 1 1	1 0 1 0	1 1 1 1	×

应用——余3码产生器

 

$A_3 A_2 A_1 A_0$: 输入 8421 BCD码

$S_3 S_2 S_1 S_0$: 输出余3码

$$S = A + 0011$$



Some Examples


Example 7

4位并行加法器

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = (a_i \oplus b_i) C_{i-1} + a_i b_i$$

(1) 串行进位

 

- 缺点：串行进位，运算速度慢
- 优点：线路简单
- 关键：进位形成时间
- 解决方案：改串行进位为并行进位



Some Examples

Example 7

(2) 超前进位

$$A = A_3A_2A_1A_0 = 1011$$

$$B = B_3B_2B_1B_0 = 1110$$

$$C_i = (A_i \oplus B_i) C_{i-1} + A_i B_i$$

$$C_i = P_i C_{i-1} + G_i$$

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

——进位迭代公式

$$C_0 = P_0 C_{-1} + G_0$$

$$C_1 = P_1 C_0 + G_1 = P_1 P_0 C_{-1} + P_1 G_0 + G_1$$

$$C_2 = P_2 C_1 + G_2 = P_2 P_1 P_0 C_{-1} + P_2 P_1 G_0 + P_2 G_1 + G_2$$


$$C_3 = P_3 C_2 + G_3 = P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1} + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3$$




Some Examples

Example 7

(2) 超前进位

 

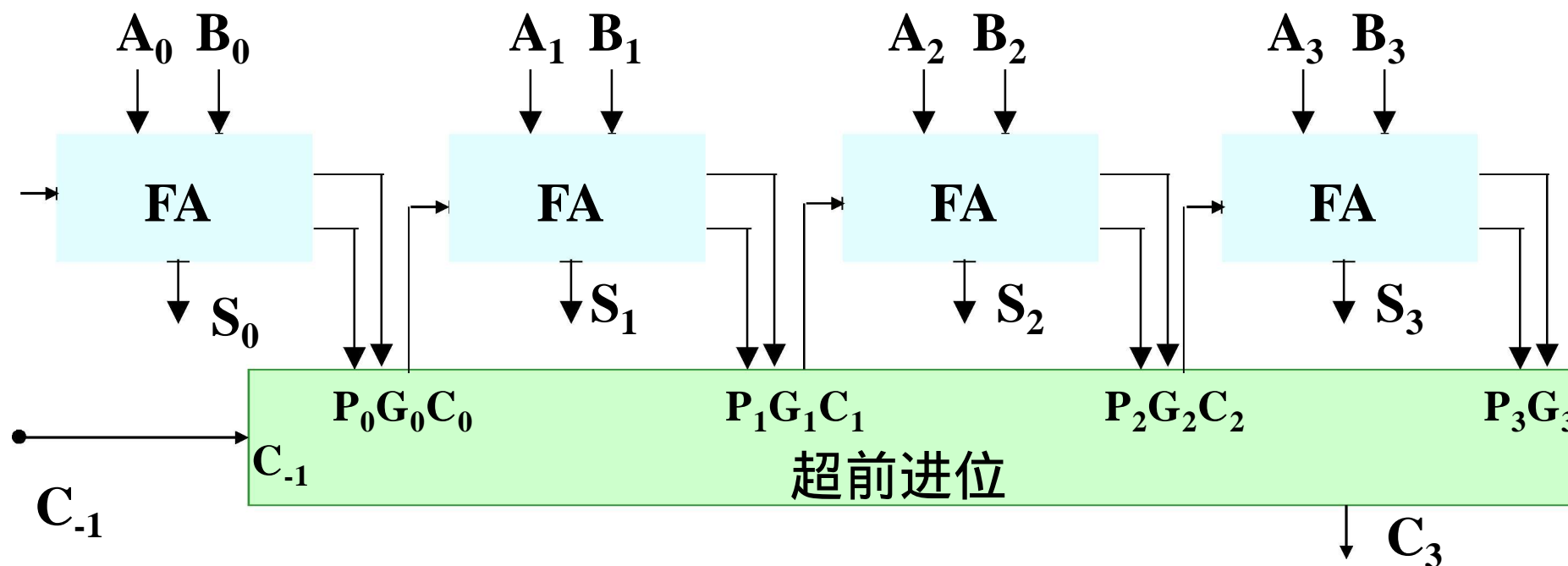

$$P_i = A_i \oplus B_i \quad G_i = A_i B_i$$


$$C_0 = P_0 C_{-1} + G_0$$

$$C_1 = P_1 C_0 + G_1 = P_1 P_0 C_{-1} + P_1 G_0 + G_1$$

$$C_2 = P_2 C_1 + G_2 = P_2 P_1 P_0 C_{-1} + P_2 P_1 G_0 + P_2 G_1 + G_2$$

$$C_3 = P_3 C_2 + G_3 = P_3 P_2 P_1 P_0 C_{-1} + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3$$

ALU

 

$M=0$, addition

$M=1$, logic operation

Some Examples

Example 8

全减器 (Binary Full Subtractor)


$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 0 \dots\dots\dots A \\
 1\ 0\ 1\ 1 \dots\dots\dots B \\
 - 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \dots\dots\dots C_{i-1} \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1 \dots\dots\dots D_i
 \end{array}$$

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 = 1110$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0 = 1011$$

真值表

a_i	b_i	C_{i-1}	D_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

 

Some Examples

Example 8


真值表

a_i	b_i	C_{i-1}	D_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$\begin{cases} D_i = a_i \oplus b_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = (C_{i-1} \oplus b_i) \bar{a}_i + C_{i-1} b_i \end{cases}$$

$a_i \backslash b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$a_i \backslash b_i C_{i-1}$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

 

Some Examples


Example 9

三态门 (Three-State Buffers)



三态——

- 0
- 1
- Z: 高阻态

 

三态门 (恒等)

B : 使能端 , 高电平有效


- 包括三态恒等门、三态非门、三态与非门等 , 商品名称为缓冲器 (驱动门) 。
- 用途之一: 可用来增强输出驱动能力

真值表

B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Some Examples

三态门 (Three-State Buffers)

 

B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

(a)

B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0

(b)

B	A	C
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z

(c)


B	A	C
0	0	1
0	1	0
1	0	Z
1	1	Z

(d)


理解三态门——

- 高阻态：电阻很大，相当于开路
- 高阻态相当于该门同与它连接的电路处于断开的状态。（实际电路中你不可能去断开它）

Three-State Buffers

 

$$D = B'A + BC$$

 


S_1	X	S_2 0	1	Z
X	X	X	X	X
0	X	0	X	0
1	X	X	1	1
Z	X	0	1	Z


Three-State Buffers

应用

■ 三态总线

 


■ 管脚输入输出可编程

 

Three-State Buffers

应用

- 双向数据总线

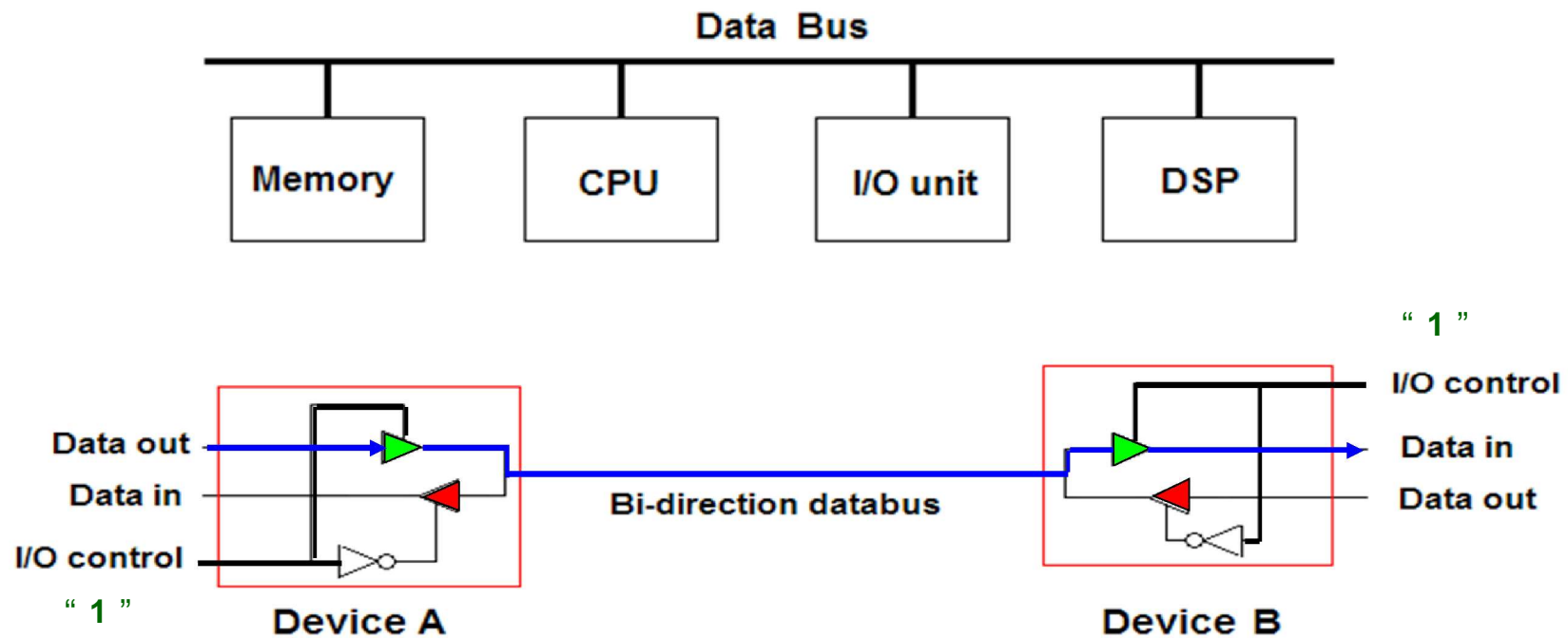

Three-State Buffers

理解三态门——

内存里的一个存储单元


- 读写控制线处于低电位时，可以写入；
- 读写控制线处于高电位时，可以读出
- 但是不读不写，就要用高阻态

Three-State Buffers

Example

$X=X_3X_2X_1X_0$ 为8421BCD码，设计一个MOD 5选择电路，要求选择那些能被5整除的数输出。

真值表(F为控制信号)

 

$X_3 X_2 X_1 X_0$	F	$X_3 X_2 X_1 X_0$	F
0 0 0 0	1	1 0 0 0	0
0 0 0 1	0	1 0 0 1	0
0 0 1 0	0	1 0 1 0	×
0 0 1 1	0	1 0 1 1	×
0 1 0 0	0	1 1 0 0	×
0 1 0 1	1	1 1 0 1	×
0 1 1 0	0	1 1 1 0	×
0 1 1 1	0	1 1 1 1	×

Three-State Buffers


化简

x_1x_0					
x_3x_2		00	01	11	10
	00	1	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	x	x	x	x
	10	0	0	x	x

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{\overline{X_2 \bar{X}_1 X_0} + \bar{X}_3 \bar{X}_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0} \\
 &= (\overline{X_2 \bar{X}_1 X_0}) (\overline{\bar{X}_3 \bar{X}_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0})
 \end{aligned}$$

逻辑图

$$\bar{F} = (\overline{X_2 \bar{X}_1 X_0}) (\overline{\bar{X}_3 \bar{X}_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0})$$

 

Example 10


Some Examples

OC门 (Open Collector Gate)



- 几个OC门的输出端可以直接互连
- 使用时必须加负载电阻

$$F = \overline{AB}$$

 


Some Examples

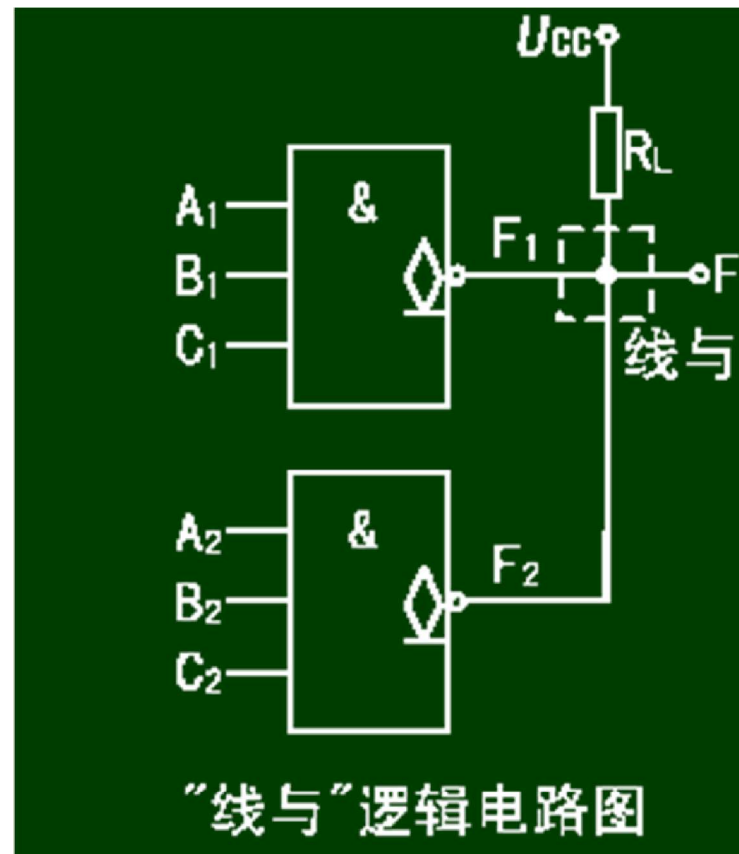Example 11

OC门 (Open Collector Gate)

$$F = F_1 \cdot F_2 = \overline{A_1 B_1 C_1} \cdot \overline{A_2 B_2 C_2}$$



Unit 5 Multi-Level Gate Circuits

- 多级门电路
- 两级门电路的设计
- 多输出电路的设计
- **Some Examples**